

# 直流 12V 燈泡調光器

喬治查爾斯電子電路網

<http://home.gigigaga.com/georgeliao/index.htm>

這是一個 12V/2A 的燈泡調光器，可以控制大約 25W 的汽車煞車燈泡，以 NE555 做為 PWM 控制，duty cycle 從 5%~95%，頻率約 200 Hz，以下兩個電路區別燈泡電源接法不同時的電路區別。

