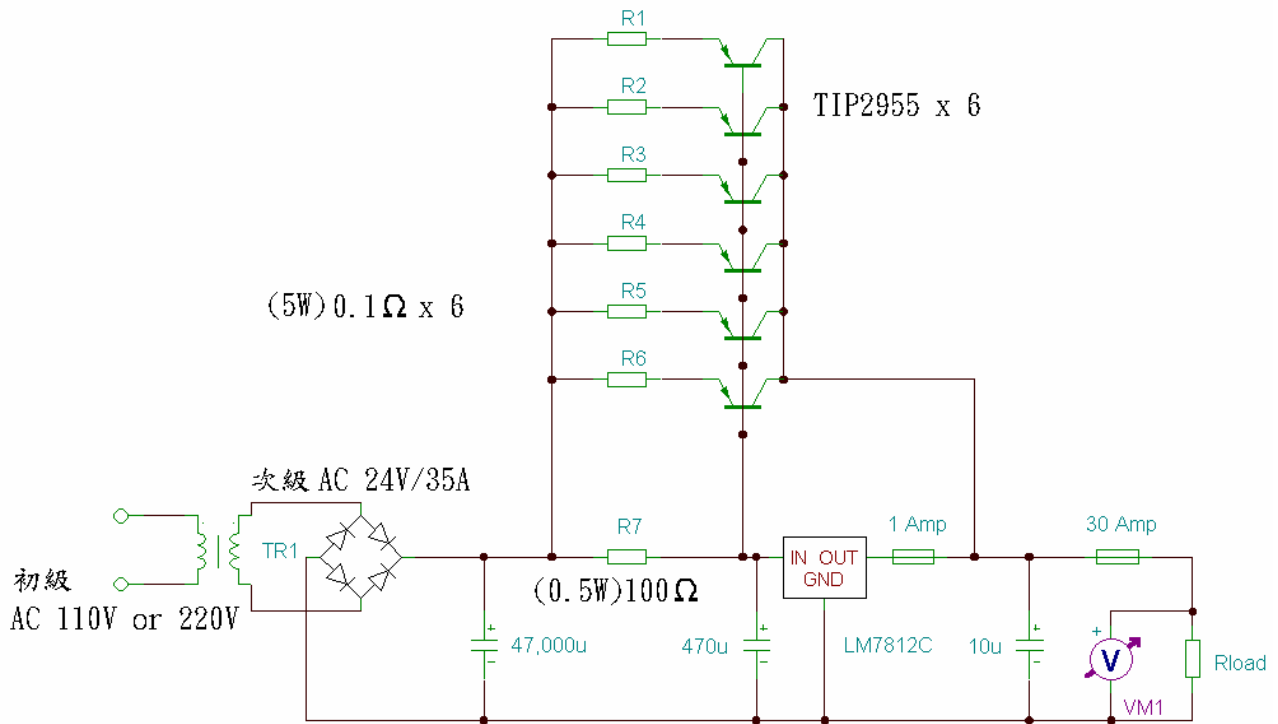



# 12 Volt 30 Amp 電源供應器

喬治查爾斯電子電路網  
http://georgecharles.idv.st

使用單一的 7812 穩壓 IC 以及數個輸出功率晶體來組成，這個電路可以驅動的負載輸出電流達 30A，電路圖如下：



其實變壓器可能是這個電路中成本最高的零件，不如直接找個 12V 的車用電池來獲得 DC12V，但可能在有些用途中你是必須使用這個電路的，例如軍用車上常使用 24V 的電池來供電，如果要使用 12V 的設備的話就要使用本電路了。如果需要的電流很大的話，變壓器次級所用的整流器一定要找高電流的，最好是 100A 或以上的耐電流。LM7812 上所經過的電流將只有 1A 或比輸出電流更低，其餘額外的輸出電流必須仰賴其他外接的功率晶體，設計電路時預估使用 30A 的電流，使用 6 個 TIP2955 功率晶體採用併聯的方式來負擔這麼大的電流，雖然每個晶體分配了 1/6 的輸出電流，但散熱器還是需要的，當輸出電流最高時，其產生的熱度是非常高的，所以在設計上最好考量使用風扇或是水冷的方式來散熱。當功率晶體損壞時，穩壓 IC 勢必供應全負載的電流，甚至發生危險，所以穩壓 IC 輸出端的 1A 保險絲即可保護此 IC，Reload 所使用的 400Ω 是用於測試時使用的，最後完成的電路是不需要它的。以下是一個模擬功能的測試圖：

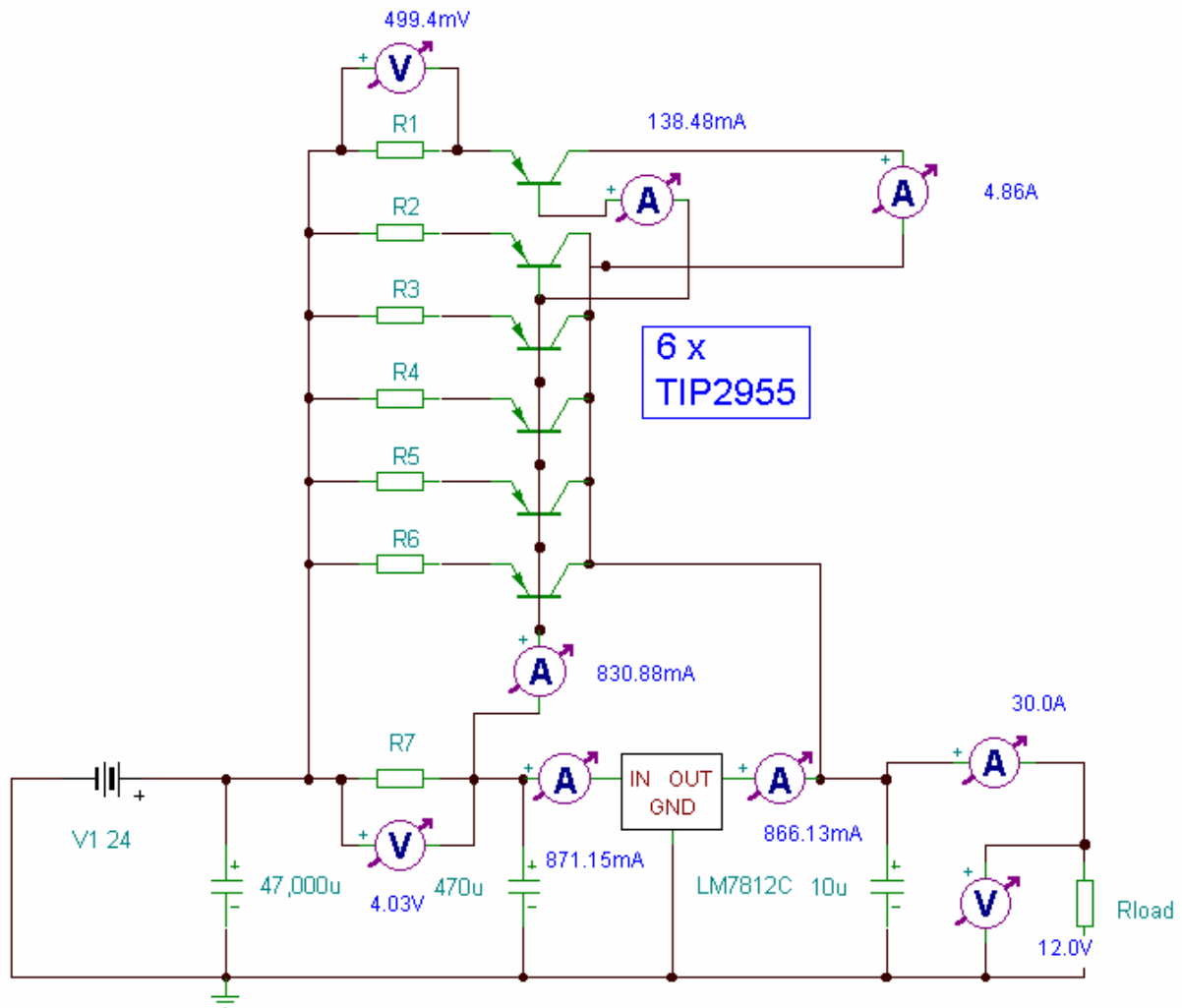

這個電路是一個很好的電壓/電流法則範例，整體來說，輸入的電流總合，必須等於輸出電流的總合，而且環路電壓應該等於零，例如上圖，輸入電壓為 24V，在 R7 上的壓降為 4V，穩壓 IC 的輸入端電壓為 20V， $24V - 4V - 20V = 0$ 。輸出端，總輸出電流為 30A，穩壓 IC 提供了 0.866A 的電流輸出，每一個功率晶體提供了 4.855A 的電流輸出， $30 = 6 * 4.855 + 0.866$ ，每個功率晶體負擔約 4.86A 的電流，每個晶體的基極電流約 138mA，每個晶體須有 35 倍的電流增益才足以輸出 6A 的功率，TIP2955 足以滿足上述要求，R1~R6 電阻是預防電晶體因製造時放大率無法完全相同時所產生的電流不平衡，R7 100Ω 限制最大輸出時在本身的壓降為 4V，電力消耗約  $(4^2)/200$  或約為 160 mW，建議使用 0.5W 以上的 R7 電阻。進入穩壓電路的電流是由功率晶體的射極輸入，基極的調制，再一次運用 Kirchoff's 電流法則，穩壓 IC 的輸入電流 871mA，它的源流於流經 R7 100Ω 的 40.3mA， $871.18 = 40.3 + 830.88$ 。