

5 區域防盜電路

喬治查爾斯電子電路網

<http://home.gigaga.com/georgeliao/index.htm>

這是一個簡單的防盜電路，一共可分為五個區域的防盜，而且區域 1 設定為出/入口，按一下重新進入鈕後這區域的防盜會在一段時間（C6 充電後）後開始，各區域的防盜開關可使用防盜磁簧開關(常關)，安裝於門及窗戶上，同區域的磁簧開關可以用串連的方式串接。當然如果需要更多的區域，你可以自己增加開關的組數再以區域 2~5 的方式經 or 閘送至繼電器驅動電路的 R13。

